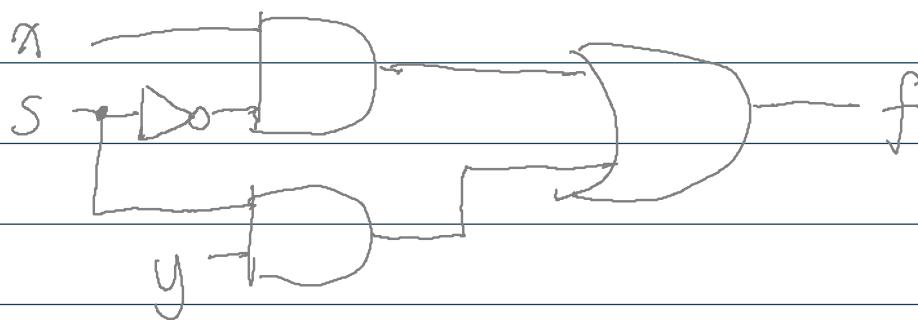


Part I

Multiplexer boolean function

$$f = xs' + ys$$

1. Gate diagram



2. Truth table

x	y	s	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Part II


Boolean expression


$$f = (a + b)' + cb'$$

2. Truth table

a	b	c	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

1. Gate diagram

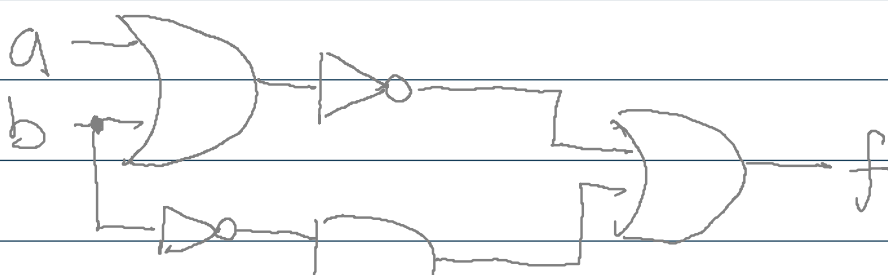

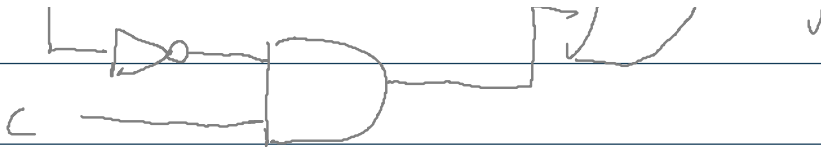

3. Cheaper design

$$f = (a + b)' + cb'$$

$$= a'b' + cb' \quad [\text{De Morgan's law}]$$

$$= (a' + c)b' \quad [\text{Distributive property}]$$

↳ uses 4 gates instead of 5